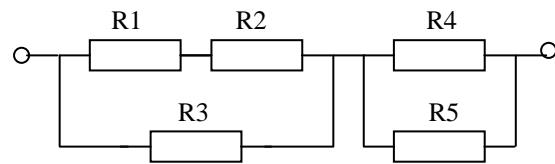


ВАРИАНТ 1.

$U_{\text{общ.}} = 180 \text{ В}$,
 $R_1 = 1 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 4 \text{ кОм}$
 $R_4 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 2 \text{ кОм}$.


Найти:
 $R_{\text{общ.}}, I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .



ВАРИАНТ 2.

$U_{\text{общ.}} = 40 \text{ В}$,
 $R_1 = 8 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 4 \text{ кОм}$
 $R_4 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 4 \text{ кОм}$.


Найти:
 $R_{\text{общ.}}, I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

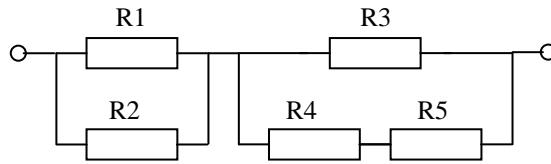

ВАРИАНТ 3.

$U_{\text{общ.}} = 25 \text{ В}$,
 $R_1 = 200 \text{ Ом}$,
 $R_2 = 100 \text{ Ом}$,
 $R_3 = 300 \text{ Ом}$,
 $R_4 = 600 \text{ Ом}$,
 $R_5 = 500 \text{ Ом}$.


Найти:
 $R_{\text{общ.}}, I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

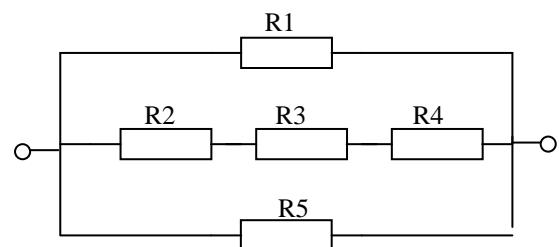

ВАРИАНТ 4.

$U_{\text{общ.}} = 120 \text{ В}$,
 $R_1 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 1 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 2 \text{ кОм}$.


Найти:
 $R_{\text{общ.}}, I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

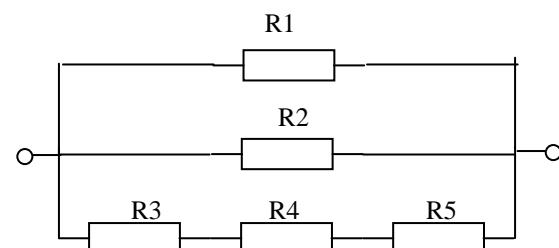

ВАРИАНТ 5.

$U_{\text{общ.}} = 30 \text{ В}$,
 $R_1 = 40 \text{ Ом}$,
 $R_2 = 20 \text{ Ом}$,
 $R_3 = 10 \text{ Ом}$,
 $R_4 = 30 \text{ Ом}$,
 $R_5 = 50 \text{ Ом}$


Найти:
 $R_{\text{общ.}}, I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

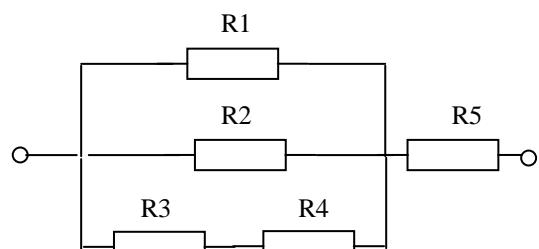

ВАРИАНТ 6.

$U_{\text{общ.}} = 400 \text{ В}$,
 $R_1 = 800 \text{ Ом}$,
 $R_2 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 4 \text{ кОм}$


Найти:
 $R_{\text{общ.}}, I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

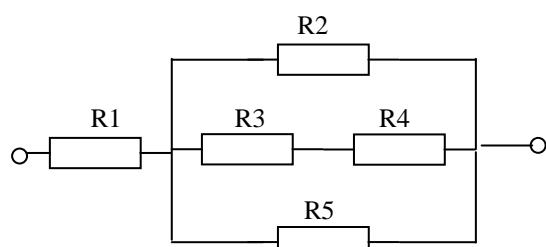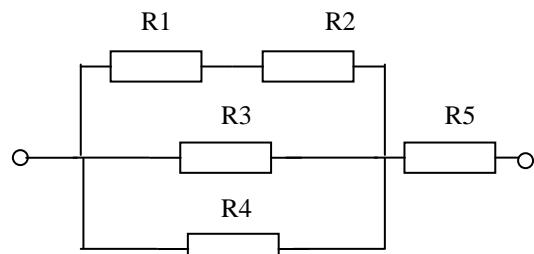

ВАРИАНТ 7.


$U_{\text{общ.}} = 9 \text{ мВ}$,
 $R_1 = 3 \Omega$,
 $R_2 = 5 \Omega$,
 $R_3 = 4 \Omega$,
 $R_4 = 8 \Omega$,
 $R_5 = 1 \Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

**ВАРИАНТ 8.**


$U_{\text{общ.}} = 20 \text{ В}$,
 $R_1 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 6 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 2 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 3 \text{ к}\Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

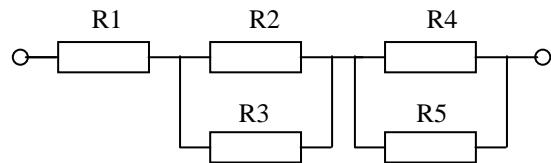**ВАРИАНТ 9.**


$U_{\text{общ.}} = 110 \text{ В}$,
 $R_1 = 30 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 70 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 10 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 40 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 60 \text{ к}\Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

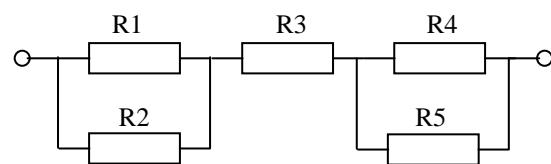**ВАРИАНТ 10.**


$U_{\text{общ.}} = 125 \text{ В}$,
 $R_1 = 4 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 2 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 500 \Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

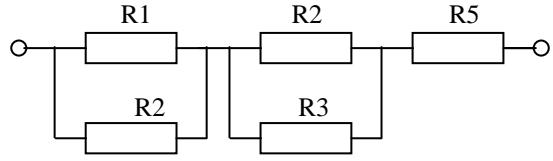**ВАРИАНТ 11.**


$U_{\text{общ.}} = 1 \text{ В}$,
 $R_1 = 2 \Omega$,
 $R_2 = 1,5 \Omega$,
 $R_3 = 3 \Omega$,
 $R_4 = 3 \Omega$,
 $R_5 = 2 \Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

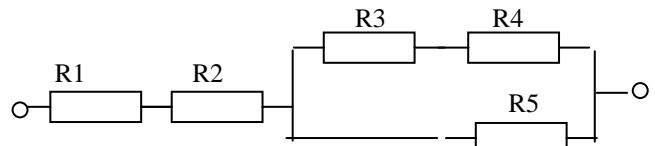**ВАРИАНТ 12.**

$U_{\text{общ.}} = 2,2 \text{ В}$,
 $R_1 = 20 \Omega$,
 $R_2 = 40 \Omega$,
 $R_3 = 20 \Omega$,
 $R_4 = 30 \Omega$,
 $R_5 = 10 \Omega$


Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

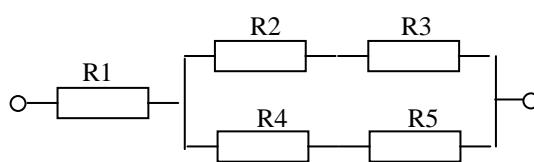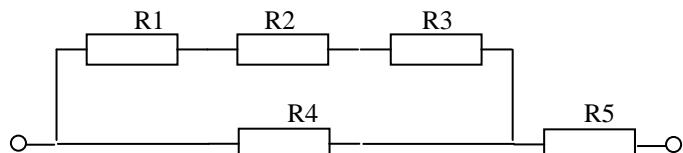

ВАРИАНТ 13.


$U_{\text{общ.}} = 170 \text{ В}$,
 $R_1 = 10 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 20 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 30 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 40 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 10 \text{ кОм}$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

**ВАРИАНТ 14.**


$U_{\text{общ.}} = 7,5 \text{ В}$,
 $R_1 = 100 \Omega$,
 $R_2 = 200 \Omega$,
 $R_3 = 300 \Omega$,
 $R_4 = 100 \Omega$,
 $R_5 = 100 \Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

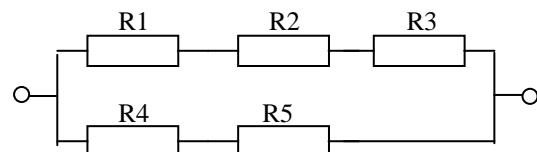**ВАРИАНТ 15.**


$U_{\text{общ.}} = 150 \text{ В}$,
 $R_1 = 1 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 6 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 1 \text{ кОм}$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

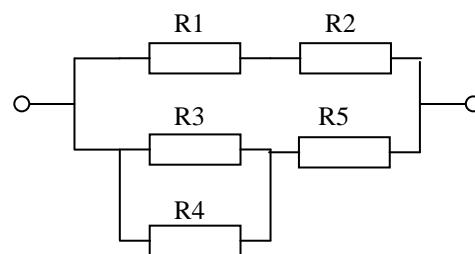**ВАРИАНТ 16.**


$U_{\text{общ.}} = 48 \text{ мВ}$,
 $R_1 = 20 \Omega$,
 $R_2 = 20 \Omega$,
 $R_3 = 30 \Omega$,
 $R_4 = 40 \Omega$,
 $R_5 = 20 \Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

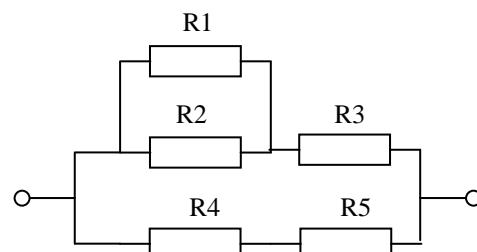**ВАРИАНТ 17.**


$U_{\text{общ.}} = 240 \text{ В}$,
 $R_1 = 4 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 80 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 20 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 20 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 10 \text{ кОм}$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

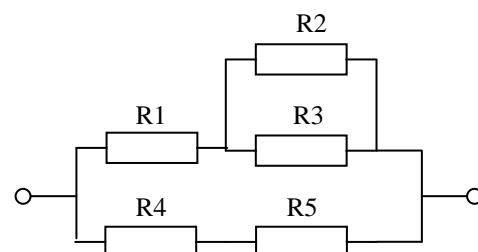**ВАРИАНТ 18.**

$U_{\text{общ.}} = 1,2 \text{ В}$,
 $R_1 = 1 \Omega$,
 $R_2 = 3 \Omega$,
 $R_3 = 1 \Omega$,
 $R_4 = 12 \Omega$,
 $R_5 = 4 \Omega$


Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

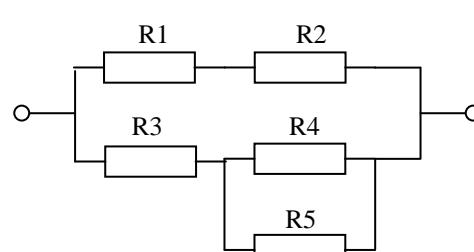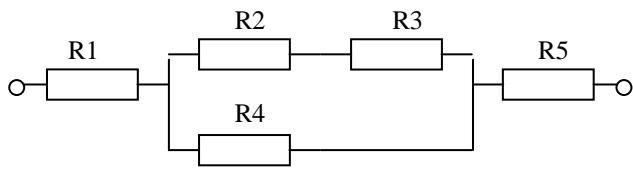

ВАРИАНТ 19.


$U_{\text{общ.}} = 36 \text{ В}$,
 $R_1 = 1 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 4 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 6 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 2 \text{ кОм}$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

**ВАРИАНТ 20.**


$U_{\text{общ.}} = 75 \text{ В}$,
 $R_1 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 5 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 2 \text{ кОм}$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

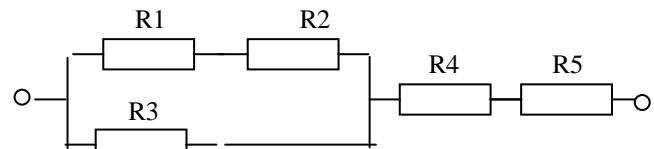**ВАРИАНТ 21.**


$U_{\text{общ.}} = 90 \text{ мВ}$,
 $R_1 = 2 \Omega$,
 $R_2 = 1 \Omega$,
 $R_3 = 2 \Omega$,
 $R_4 = 2 \Omega$,
 $R_5 = 4 \Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

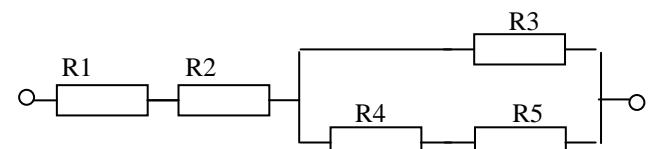**ВАРИАНТ 22.**


$U_{\text{общ.}} = 500 \text{ В}$,
 $R_1 = 5 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 3 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 2 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 1 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 6 \text{ кОм}$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

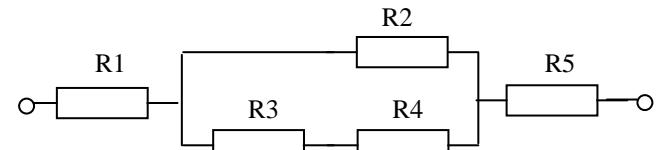**ВАРИАНТ 23.**


$U_{\text{общ.}} = 2,4 \text{ В}$,
 $R_1 = 10 \Omega$,
 $R_2 = 30 \Omega$,
 $R_3 = 10 \Omega$,
 $R_4 = 10 \Omega$,
 $R_5 = 30 \Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

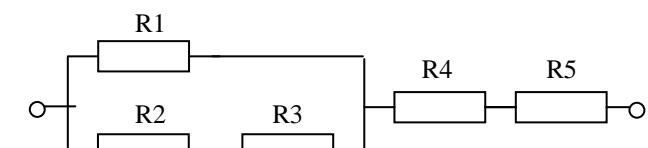**ВАРИАНТ 24.**

$U_{\text{общ.}} = 155 \text{ В}$,
 $R_1 = 10 \text{ кОм}$,
 $R_2 = 30 \text{ кОм}$,
 $R_3 = 40 \text{ кОм}$,
 $R_4 = 20 \text{ кОм}$,
 $R_5 = 10 \text{ кОм}$


Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

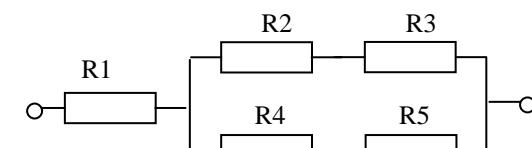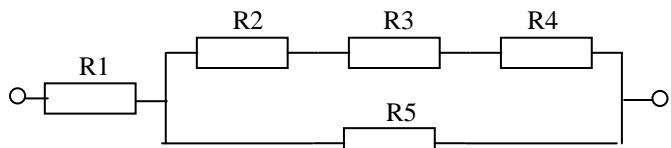

ВАРИАНТ 25.


$U_{\text{общ.}} = 16 \text{ мВ}$,
 $R_1 = 5 \Omega$,
 $R_2 = 5 \Omega$,
 $R_3 = 3 \Omega$,
 $R_4 = 4 \Omega$,
 $R_5 = 4 \Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

**ВАРИАНТ 26.**


$U_{\text{общ.}} = 160 \text{ В}$,
 $R_1 = 600 \Omega$,
 $R_2 = 200 \Omega$,
 $R_3 = 400 \Omega$,
 $R_4 = 300 \Omega$,
 $R_5 = 40 \Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

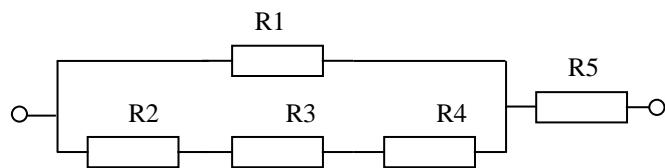**ВАРИАНТ 27.**


$U_{\text{общ.}} = 30 \text{ В}$,
 $R_1 = 5 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 750 \Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

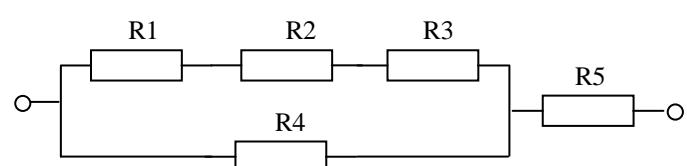**ВАРИАНТ 28.**


$U_{\text{общ.}} = 180 \text{ В}$,
 $R_1 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 2 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 4 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 2 \text{ к}\Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

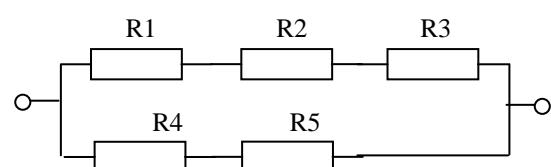**ВАРИАНТ 29.**


$U_{\text{общ.}} = 120 \text{ В}$,
 $R_1 = 5 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 2 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 4 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 3 \text{ к}\Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

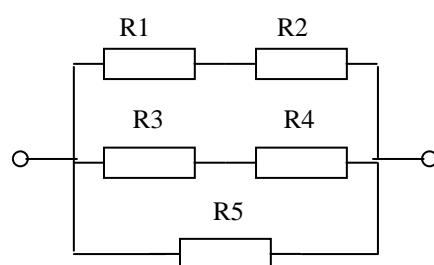**ВАРИАНТ 30.**

$U_{\text{общ.}} = 24 \text{ В}$,
 $R_1 = 300 \Omega$,
 $R_2 = 100 \Omega$,
 $R_3 = 300 \Omega$,
 $R_4 = 200 \Omega$,
 $R_5 = 200 \Omega$


Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

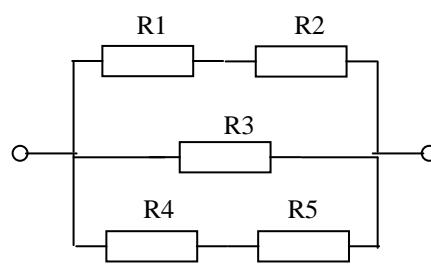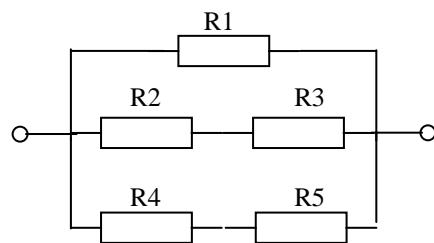

ВАРИАНТ 31.


$U_{\text{общ.}} = 8 \text{ В}$,
 $R_1 = 80 \Omega$,
 $R_2 = 10 \Omega$,
 $R_3 = 20 \Omega$,
 $R_4 = 40 \Omega$,
 $R_5 = 20 \Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

**ВАРИАНТ 32.**


$U_{\text{общ.}} = 48 \text{ В}$,
 $R_1 = 500 \Omega$,
 $R_2 = 1,5 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 2 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 300 \Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

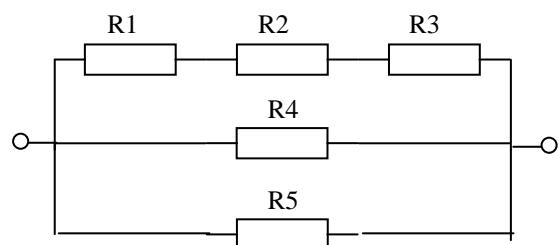**ВАРИАНТ 33.**

$U_{\text{общ.}} = 15 \text{ В}$
 $R_1 = 6 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 2 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 3 \text{ к}\Omega$.

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

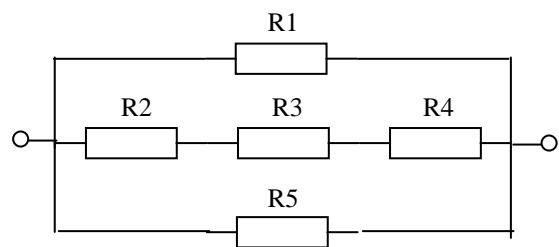**ВАРИАНТ 34.**

$U_{\text{общ.}} = 120 \text{ В}$,
 $R_1 = 1 \text{ к}\Omega$,
 $R_2 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_3 = 4 \text{ к}\Omega$,
 $R_4 = 3 \text{ к}\Omega$,
 $R_5 = 0,9 \text{ к}\Omega$

Найти:
 $R_{\text{общ.}}$, $I_{\text{общ.}}$,
 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 ,
 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 .

